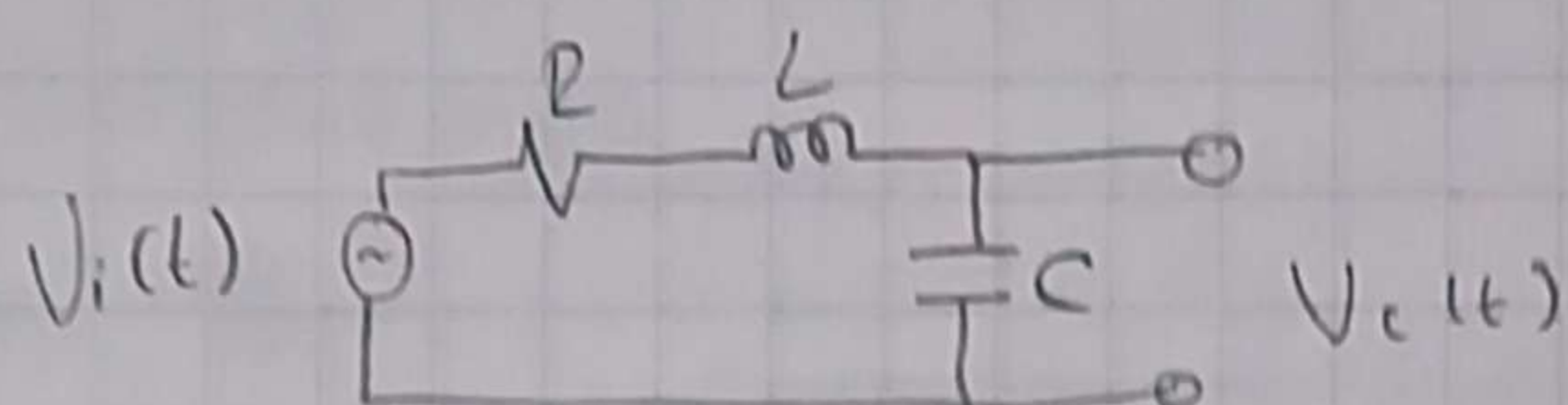


1



EDO
↳ Ecuación diferencial ordinaria

Tomando en cuenta que es una ecuación que relaciona una señal $V_c(t)$ con sus derivadas en el tiempo

$$R \rightarrow V_R(t) = R \cdot i(t)$$

$$L \rightarrow V_L(t) = L \cdot di/dt(t)$$

$$C \rightarrow i(t) = C \cdot dV_c/dt(t) \rightarrow \text{será la salida} \Rightarrow V_c(t) = V_c(t)$$

Se aplica ley de voltajes de Kirchhoff

$$\hookrightarrow V_L + V_R + V_C = V_i \rightarrow \text{entrada}$$

Sustitución en función V_c

$$LC \frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = V_i(t)$$

$$\hookrightarrow \frac{V_i(t)}{LC} = RC \frac{dV_c(t)}{dt} + LC \frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} + \frac{V_c(t)}{LC}$$

$$\frac{1}{LC} V_i(t) = V_c''(t) + \frac{R}{L} V_c'(t) + \frac{1}{LC} V_c(t)$$

Función de transferencia $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{salida} \\ \rightarrow \text{entrada} \end{array}$$

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{\frac{1}{LC}}{V_c''(t) + \frac{R}{L} V_c'(t) + \frac{1}{LC} V_c(t)}$$

• Diagrama de bode

↳ sus gráficas son de función de transferencia:

1. Magnitud vs frecuencia
2. Fase vs frecuencia

Magnitud en dB

$$dB = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

$$\text{Fase} \rightarrow H(j\omega) \rightarrow \angle H(j\omega)$$

• Función de transferencia con Laplace y polos y ceros

Condiciones iniciales = 0

$$\{V_c(t)\} = V_c(s)$$

$$\left\{ \frac{dV_c(t)}{dt} \right\} = sV_c(s)$$

$$\left\{ \frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} \right\} = s^2 V_c(s)$$

$$\{V_i(t)\} = V_i(s)$$

$$R = 1000 \Omega$$

$$L = 0.18 \text{ H}$$

$$C = 120 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$LC \frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = V_i(t)$$

$$LC s^2 V_c(s) + RC s V_c(s) + V_c(s) = V_i(s)$$

$$V_c(s) [LCs^2 + RCs + 1] = V_i(s)$$

$$H(s) = \frac{V_c(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Reemplazando

$$H(s) = \frac{1}{(0.18)(120 \times 10^{-6})s^2 + (1000)(120 \times 10^{-6})s + 1} = \frac{1}{2.16 \times 10^{-5}s^2 + 0.12s + 1}$$

Ceros: raíces en el numerador $\rightarrow$ No hay

Polos: raíces en el denominador: $2.16 \times 10^{-5}s^2 + 0.12s + 1$

$$s = \frac{-0.12 \pm \sqrt{0.12^2 - 4(2.16 \times 10^{-5})}}{2(2.16 \times 10^{-5})}$$

$$s_1 \approx -8.35 \quad s_2 \approx -5547.21$$

tenemos entrada el cual es respuesta al impulso $(h(t))$

$$x(t) = \delta(t)$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = x(s) = 1 \rightarrow \text{Despejando la salida } y(s) = H(s) \cdot x(s)$$

$$y(s)H(s) = 1 \Rightarrow H(s)$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

$$H(s) = \frac{1}{2.16 \times 10^{-5}s^2 + 0.12s + 1}$$

$$s_1 = -8.35 \text{ rad/s} \quad s_2 = -5547.21 \text{ rad/s}$$

$$H(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c} = \frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{A}{(s-s_1)} + \frac{B}{s-s_2}$$

$$= \frac{A}{s + 8.35} + \frac{B}{s + 5547.21}$$

$$K = \frac{1}{2.16 \times 10^{-5}} \approx 46246.30$$

$$\frac{K}{(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{A}{s-s_1} + \frac{B}{s-s_2}$$

Para A:

$$\hookrightarrow K = A(s-s_2) + B(s-s_1)$$

$$K = A(s-s_2)$$

$$A = \frac{K}{(s-s_2)} = \frac{46296.30}{-8.35 - (-5547.21)} \approx \boxed{8.35}$$

Para B:

$$K = A(s-s_2) + B(s-s_1)$$

$$K = B(s-s_1)$$

$$B = \frac{K}{(s-s_1)} = \frac{46296.30}{-5547.26 - (-8.35)} \approx -8.35$$

$$\frac{1}{s+a} \rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+a} \right\} = e^{-at} \quad a(t)$$

$$H(s) = \frac{A}{s+8.35} + \frac{B}{s+5547.26} = A e^{-8.35t} a(t) + B e^{-5547.26t} a(t)$$

$A = 8.35 \quad B = -8.35$

$$\frac{K}{s(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-s_1} + \frac{C}{s-s_2}$$

$\hookrightarrow$ Multiplicamos esto por el denominador para cancelar

$$\text{Para } A (s=0) = A = \frac{K}{(-s_1)(-s_2)} = \frac{46296.3}{(-8.35)(-5547.21)} = 1$$

$$\text{Para } B (s=s_1) = B = \frac{K}{s(s-s_2)} = \frac{46296.3}{-8.35(-8.35 - (-5547.41))} \approx -1.0015$$

3

$$\text{Para } c(s - s_2) = c = \frac{K}{s_2(s_2 - s_1)} = \frac{46296.3}{-5547.21(-5547.21 - (-8.351))}$$

$$= 0.00151$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s - s_1} + \frac{C}{s - s_2} = \frac{1}{s} - \frac{1.0015}{s - s_1} + \frac{0.00151}{s - s_2}$$

$$y(t) = A \cdot a(t) + B e^{s_1 t} u(t) + C e^{s_2 t} a(t)$$

$$y(t) \approx [1 - 1.0015 e^{s_1 t} + 0.00151 e^{s_2 t}] a(t)$$

$$y(t) = [1 - 1.0015 e^{-8.35t} + 0.00151 e^{-5547.21 t}] a(t)$$